

Nama : Ahmad Zulfadli


NIM : 11950511598

Kelas : III-E

Materi : Rangkaian Listrik.

UAS.


① Dik : Rangkaian RLC berikut.

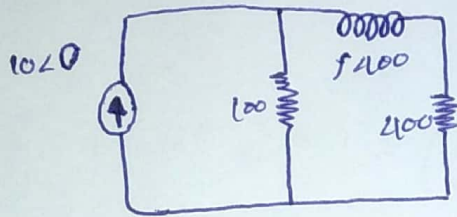

Dit :

- Hitunglah daya rata-rata (P)
- Hitunglah daya reaktif (Q)
- Hitunglah daya kompleks (S)

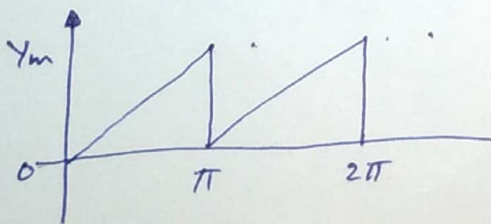
② Dik : bentuk gelombang seperti gambar berikut



Dit : jika $Y_m = 10V$, maka hitunglah


- nilai tegangan rata-rata.
- nilai tegangan efektif.

③ Dik : Rangkaian RLC berikut.

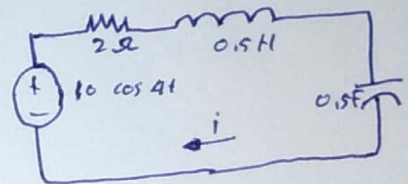

Dit : hitung persamaan arus $i(t)$

④ Dik : Rangkaian RLC berikut.

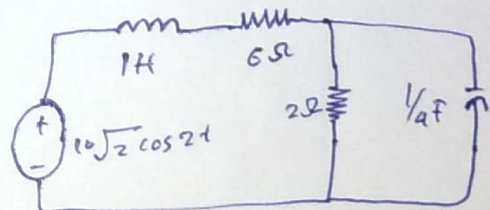

Dit :

- hitung daya kompleks (S)
- hitung daya reaktif (Q)

Jawab :

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad Z_p &= \frac{(400 + j400) \cdot 100}{(400 + j400) + 100} = \frac{565,6 \angle 45^\circ \cdot 100}{640,3 \angle 28,65^\circ} \\ &= \frac{56560 \angle 45^\circ}{640,3 \angle 28,65^\circ} \\ &= 88,33 \angle 6,35^\circ \\ &= 87,8 + j4,76 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P &= I_{\text{eff}}^2 R = \left(\frac{10}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot 87,8 \\ &= \frac{100}{2} \cdot 87,8 \\ &= 4390 \text{ W.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q &= I_{\text{eff}}^2 X = \left(\frac{10}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot 4,76 \\ &= 488 \text{ W} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S &= I_{\text{eff}}^2 Z = \left(\frac{10}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot 88,33 \\ &= \frac{100}{2} \cdot 88,33 \\ &= 4416,5 \text{ W.} \end{aligned}$$


②

$$\begin{aligned} a. \quad V_R &= \frac{2 \cdot V_m}{\pi} \\ &= 0,637 \cdot 10 \\ &= 6,37 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b. \quad V_{\text{eff}} &= 0,707 \cdot V_m \\ &= 0,707 \cdot 10 \\ &= 7,07 \text{ V.} \end{aligned}$$

~~③ $I = 10$~~

③ Rangkaian phasor :

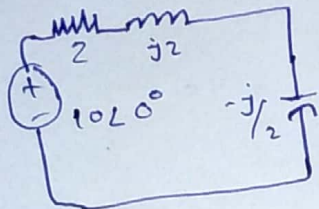

$$I = \frac{10 \angle 0^\circ}{2 + j2 - j/2} = \frac{10 \angle 0^\circ}{2 + j3/2} = \frac{10 \angle 0^\circ}{2.5 \angle 36.9^\circ}$$

$$I = 4 \angle -36.9^\circ$$

maka, $I = 4 \cos (4t - 36.9^\circ) \text{ A.}$

④